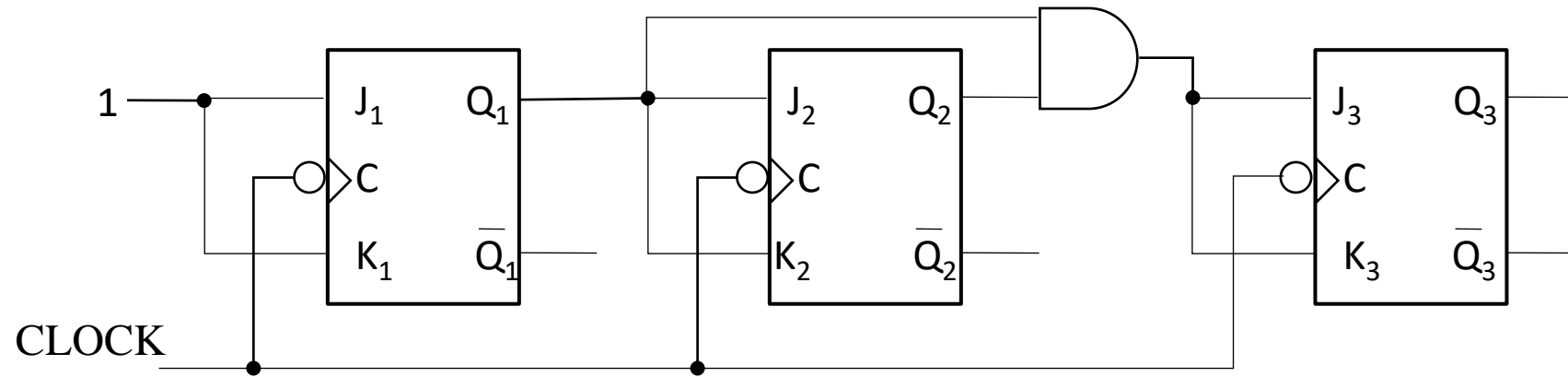


1) Phân tích hệ dây có sơ đồ như sau:



2) Thiết kế bộ đếm tiến đồng bộ mô đun 8 dùng JKFF.